

Hw #03 {Barrel Shifter y Flip-Flop tipo T}

Lenguajes de descripción de hardware

Hernández Castellanos César Uriel

En el presente documento se desarrolla un barrel shifter de 4 bits en alto nivel y un Flip-Flop tipo T con reinicio asincrono.

1 Barrel shifter de 4 bits

```
CASE S IS
  WHEN "001" => Do <= '0' & Di(3 DOWNTO 1);
  WHEN "010" => Do <= Di(2 DOWNTO 0) & '0';
  WHEN "011" => Do <= Di(0) & Di(3 DOWNTO 1);
  WHEN "100" => Do <= Di(2 DOWNTO 0) & Di(3);
  WHEN "101" => Do <= Di(3) & Di(3 DOWNTO 1);
  WHEN "110" => Do <= Di(1 DOWNTO 0) & Di
(3 DOWNTO 2);
  WHEN OTHERS => Do <= Di;
END CASE;
```

2 Flip-Flop tipo T

```
PROCESS (clk, reset) BEGIN
  IF (reset = '0') THEN
    tmp <= '0';
  ELSIF (RISING_EDGE(clk)) THEN
    IF (t = '0') THEN
      tmp <= tmp;
    ELSIF t = '1' THEN
      tmp <= NOT(tmp);
    END IF;
  END IF;
END PROCESS;
output <= tmp;
```

3 Simulación

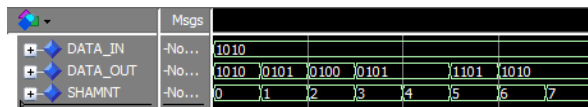


Figure 1: Resultado de la simulación

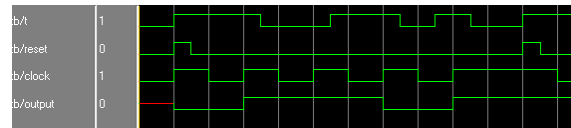


Figure 2: Resultado de la simulación

5 Diagrama RTL

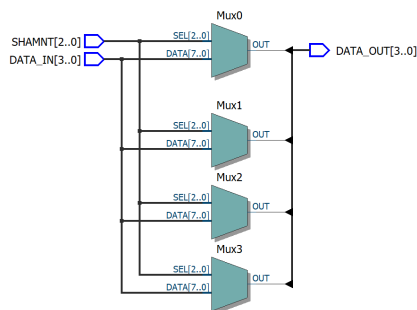


Figure 3: Barrel shifter de 4 bits

6 Diagrama RTL

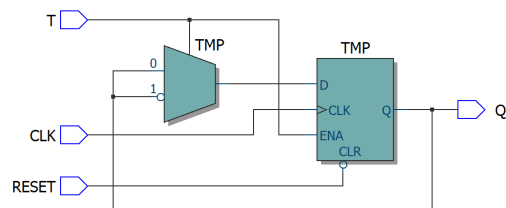


Figure 4: Flip Flop tipo T con reinicio asincrono