

Hw #11 { Relojes en tiempo real }

Lenguajes de descripción de hardware

Hernández Castellanos César Uriel

1 Sección uno

Los relojes de tiempo real son circuitos que proporcionan la hora exacta en un circuito digital, (RTC por sus siglas en inglés “Real Time Clock”). El nombre se utiliza para diferenciarlos de las señales de reloj usadas en circuitos secuenciales. Los relojes de tiempo real pueden ser alimentados con baterías e independientemente de la fuente de alimentación principal de los circuitos, lo que garantiza que conserven su información, aunque falle la alimentación general. Los RTC son usados en todas las aplicaciones que requieran conocer la hora exacta en que sucede un evento

Recordar el contador con clock enable y carga de datos.

1.1 VHDL

```
process(clock)
begin
  if (reset = '1') then
    cuenta <= (others => '0');
  elsif (rising_edge(clock)) then
    if (clock_en = '1') then
      if (load_en = '1') then
        cuenta <= entrada;
      else
        cuenta <= cuenta + 1;
      end if;
    end if;
  end if;
end process;
```

1.2 Verilog



```
always @(posedge clock)
  if (reset)
    cuenta <= 0;
  else if (clock_en)
    if (load_en)
      cuenta <= entrada;
    else
      cuenta <= cuenta + 1;
```

Modificar el código anterior en el lenguaje que seleccionen, para que exista un límite en el conteo, es decir, normalmente un contador de 6 bits contará de 0 a 63, pero si se quisieran contar segundos deberá contar sólo de 0 a 59. Simularlo. ¿Por qué es deseable que en esta aplicación el reset sea síncrono?


```
process(clock)
begin
  if (reset = '1') then
    tmp <= (others => '0');
    cuenta<=tmp;
  elsif (rising_edge(clock)) then
    if (clock_en = '1') then
      if (load_en = '1') then
        tmp <= entrada;
        cuenta<=tmp;
      else
        if(conv_integer(tmp) > N-1) then
          tmp <= (others => '0');
          cuenta<=tmp;
        else
          tmp <= tmp + 1;
          cuenta<=tmp;
        end if;
      end if;
    end if;
  end if;end if;end if;end process;
```

  1.3 Simulación

En los 3 primeros ciclos de reloj es posible observar que nuestro contador se resetea a 0, posteriormente se inicia la cuenta hasta llegar al número 59, donde se reinicia la cuenta.



Finalmente tenemos la carga de un dato.

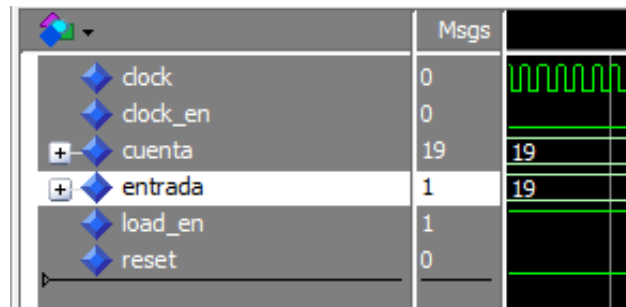


¿Por qué es deseable que en esta aplicación el reset sea síncrono?

El reset debe ser síncrono, porque pienso que los contadores pueden ser usados para mediciones precisas, por lo que un retraso en la cuenta podría llevar a una mala medición.

2 Sección dos

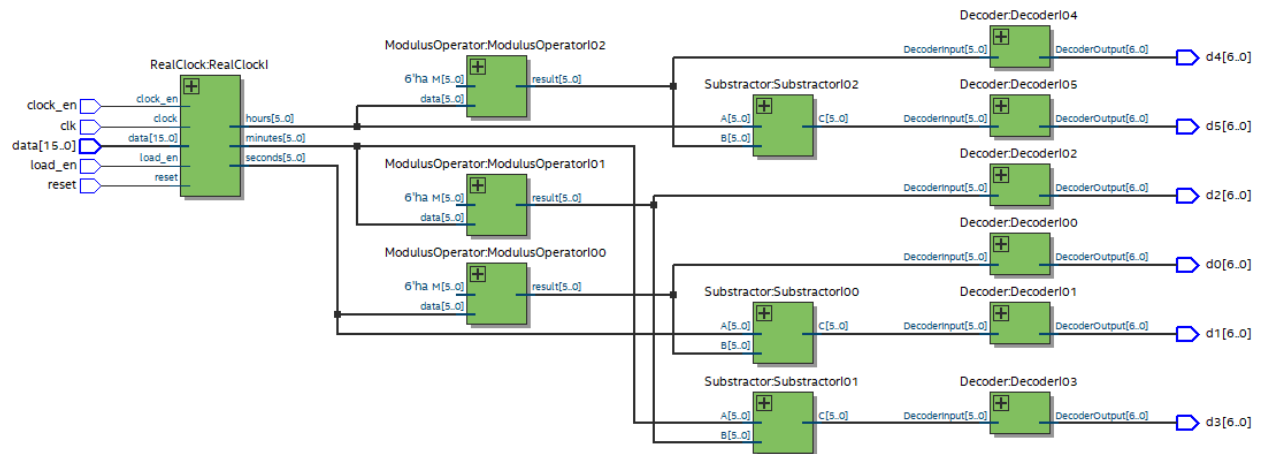Describir un reloj que muestre la hora del día usando tres contadores con límite como el del inciso 1: 0 a 23 horas, 0 a 59 minutos y 0 a 59 segundos. Simularlo. Asignar 6 displays de siete segmentos para mostrar la hora del día. Usar 16 interruptores para indicar cuatro dígitos (sw0 a sw15) para ajustar la hora y los minutos (poner el reloj a tiempo), al ajustar, los segundos mostrarán cero.



En la figura anterior es posible apreciar la descripción del circuito que muestra un reloj real, para esto se implementó un módulo que nos entrega los segundos, minutos y horas de un reloj.

Además se realiza un proceso de decodificación, para poder visualizarlo en los display, ya que el módulo que nos entrega los segundos, minutos y horas, nos los da en un bus de 5 bits, el cual representa el número de los segundos, minutos u horas.

Para poder dividir esto en dos números, se implementan dos módulos más (un módulo 10 y un restador), esto con la finalidad de obtener las unidades y decenas por separado, para posteriormente decodificarlos.

A continuación se muestran los códigos implementados:

2.1 Módulo "RealClock"

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY RealClock IS
  GENERIC (
    HoursLimit    : INTEGER := 24;
    MinutesLimit  : INTEGER := 59;
    SecondsLimit   : INTEGER := 59
  );
  PORT (
    clock, reset, clock_en, load_en : IN  STD_LOGIC;
    hours, minutes, seconds: INOUT STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);
    data      : IN  STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0)
  );
END RealClock;

ARCHITECTURE RCArchitecture OF RealClock IS
  SIGNAL hourSi, minuteSi, secondSi: STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);

begin
  process(clk)
  begin

    if (reset = '1') then
      hours    <= (others => '0');
      minutes  <= (others => '0');
      seconds  <= (others => '0');
    elsif (rising_edge(clk)) then
      if (clock_en = '1') then
        if (load_en = '1') then
          seconds <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(
            CONV_INTEGER(UNSIGNED(
              "00" & data(3 DOWNTO 0))) * 10, seconds'length )
            + ("00" & data(7 DOWNTO 4));
          minutes <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(
            CONV_INTEGER(UNSIGNED(
              "00" & data(11 DOWNTO 8))) * 10, seconds'length)
            + ("00" & data(15 DOWNTO 12));
        else

          --Seconds
          if(conv_integer(seconds) > SecondsLimit-1) then
            seconds <= (others => '0');
```

```

        minutes <= minutes + 1;
    else
        seconds <= seconds + 1;
    end if;
    --

    -- Minutes
    if(conv_integer(minutes) > MinutesLimit-1) then
        minutes <= (others => '0');
        hours <= hours + 1;
    end if;

    if(conv_integer(hours) > HoursLimit-1) then
        hours <= (others => '0');
        minutes <= (others => '0');
        seconds <= (others => '0');
    end if;

    end if;
end if;
end process;
END RCArchitecture;

```

2.2 Módulo "Modulus Operator"

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY ModulusOperator IS
    GENERIC (
        N    : INTEGER := 6
    );
    PORT (
        M : IN  STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
        data : IN  STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
        result : OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0)
    );
END ModulusOperator;

ARCHITECTURE MOArchitecture OF ModulusOperator IS
BEGIN
    result<= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(
        CONV_INTEGER(UNSIGNED(data)) MOD CONV_INTEGER(UNSIGNED(M)) ,
        result'length);
END MOArchitecture;
```

2.3 Módulo "Subtractor"

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY Subtractor IS
    GENERIC (
        N    : INTEGER := 6
    );
    PORT (
        A,B    : IN  STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
        C    : OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0)
    );
END Subtractor;

ARCHITECTURE SubtractorArchitecture OF Subtractor IS
BEGIN
    C<= A-B;
END SubtractorArchitecture;
```

2.4 Módulo "Decoder"

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.NUMERIC_BIT.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY Decoder IS

    GENERIC (
        InputSize: INTEGER := 6;
        OutputSize: INTEGER := 7;
        NumberOfSymbols: INTEGER := 10
    );

    PORT (
        DecoderInput : IN  STD_LOGIC_VECTOR(InputSize-1 DOWNTO 0);
        DecoderOutput: OUT STD_LOGIC_VECTOR(OutputSize-1 DOWNTO 0)
    );

END Decoder;

ARCHITECTURE DecoderArchitecture OF Decoder IS

    TYPE myArray IS ARRAY(0 to NumberOfSymbols-1) OF STD_LOGIC_VECTOR (OutputSize-1 downto 0);

    CONSTANT Symbols : myArray := ("0000001", "1111001", "0010010", "0000110", "1001100",
    "0100100", "0100000", "0001110", "0000000", "0001100");

    BEGIN
        DecoderOutput <=
            Symbols(CONV_INTEGER(DecoderInput)) WHEN DecoderInput < 10
            ELSE "1111110";
    END DecoderArchitecture;
```

2.5 Módulo "Hw11"

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY Hw11 IS

    PORT (
        clk,reset,clock_en,load_en : IN  STD_LOGIC;
        data          : IN  STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
        d0,d1 : OUT  STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0); -- seconds
        d2,d3 : OUT  STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0); -- minutes
        d4,d5 : OUT  STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0) -- hours
    );

END Hw11;

ARCHITECTURE Hw1Architecture OF Hw11 IS

    SIGNAL hourSi,minuteSi,secondSi: STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);
    SIGNAL secondsUnits,minutesUnits,hoursUnits: STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);
    SIGNAL secondsTens,minutesTens,hoursTens: STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);

    COMPONENT RealClock IS
        PORT (
            clock,reset,clock_en,load_en : IN  STD_LOGIC;
            hours,minutes,seconds: OUT  STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);
            data          : IN  STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0)
        );
    END COMPONENT;

    COMPONENT ModulusOperator IS
        PORT (
            M      : IN  STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);
            data    : IN  STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);
            result  : OUT  STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0)
        );
    END COMPONENT;

    COMPONENT Subtractor IS
        PORT (
            A          : IN  STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);
            B          : IN  STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);
```



```

        C : OUT STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0)
    );
END COMPONENT;

COMPONENT Decoder IS
    PORT (
        DecoderInput : IN  STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);
        DecoderOutput: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0)
    );
END COMPONENT;

BEGIN

RealClockI : RealClock
    PORT MAP (
        clock => clk,
        reset => reset,
        clock_en => clock_en,
        load_en => load_en,
        hours => hourSi,
        minutes => minuteSi,
        seconds => secondSi,
        data => data
    );

ModulusOperatorI00 : ModulusOperator
    PORT MAP (
        M=> "001010",
        data=> secondSi,
        result => secondsUnits
    );

ModulusOperatorI01 : ModulusOperator
    PORT MAP (
        M=> "001010",
        data=> minuteSi,
        result => minutesUnits
    );

ModulusOperatorI02 : ModulusOperator
    PORT MAP (
        M=> "001010",
        data=> hourSi,
        result => hoursUnits
    );

```

```

);

SubtractorI00 : Subtractor
  PORT MAP (
    A=> secondSi,
    B=> secondsUnits,
    C=> secondsTens
  );

SubtractorI01 : Subtractor
  PORT MAP (
    A=> minuteSi,
    B=> minutesUnits,
    C => minutesTens
  );

SubtractorI02 : Subtractor
  PORT MAP (
    A=> hourSi,
    B=> hoursUnits,
    C => hoursTens
  );

DecoderI00 : Decoder
  PORT MAP (
    DecoderInput=>secondsUnits,
    DecoderOutput=>d0
  );

DecoderI01 : Decoder
  PORT MAP (
    DecoderInput=>secondsTens,
    DecoderOutput=>d1
  );

DecoderI02 : Decoder
  PORT MAP (
    DecoderInput=>minutesUnits,
    DecoderOutput=>d2
  );

DecoderI03 : Decoder
  PORT MAP (
    DecoderInput=>minutesTens,
    DecoderOutput=>d3
  );

```

```
DecoderI04 : Decoder
  PORT MAP (
    DecoderInput=>hoursUnits,
    DecoderOutput=>d4
  );

DecoderI05 : Decoder
  PORT MAP (
    DecoderInput=>hoursTens,
    DecoderOutput=>d5
  );
END Hw1Architecture;
```

2.6 Simulación

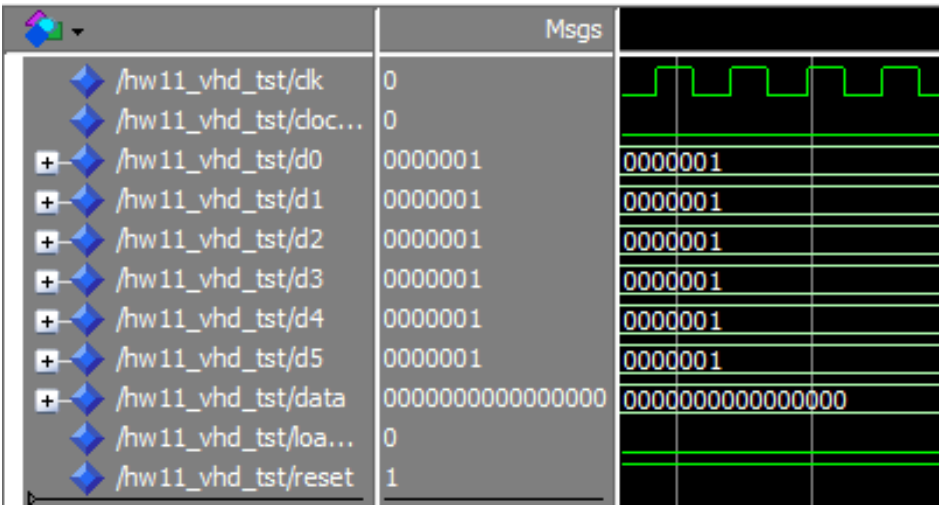


Figure 1: Reseteo del circuito

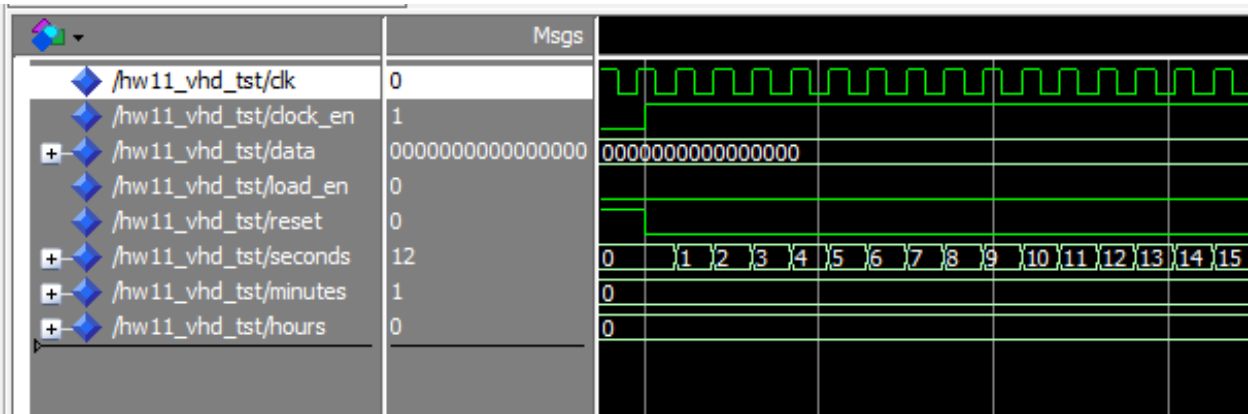


Figure 2: Inicio del conteo en segundos

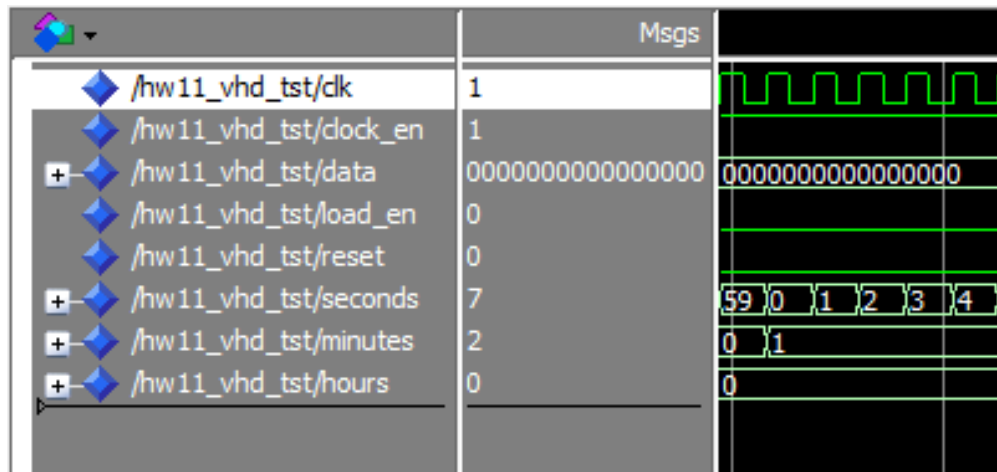


Figure 3: Transición a minutos

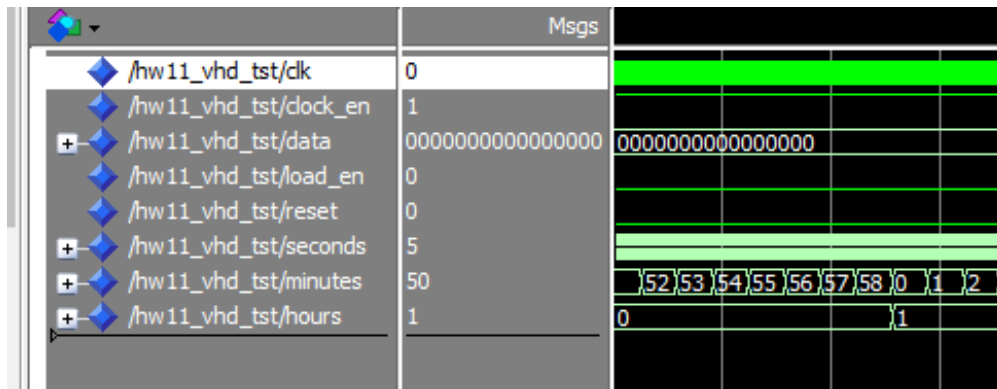


Figure 4: Transición a horas

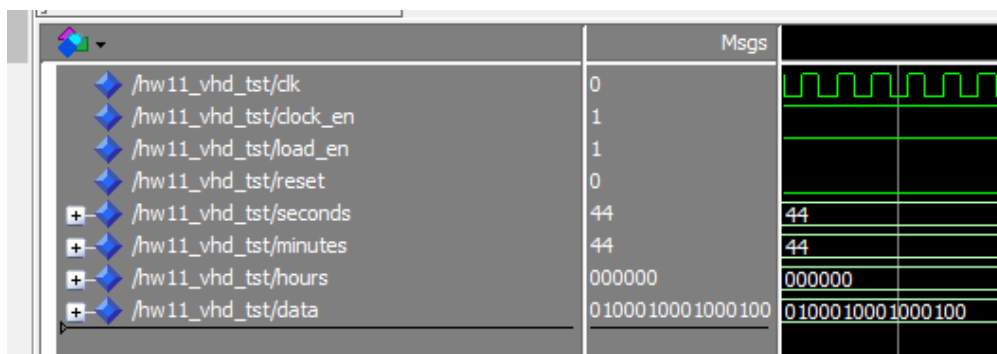


Figure 5: Carga de datos

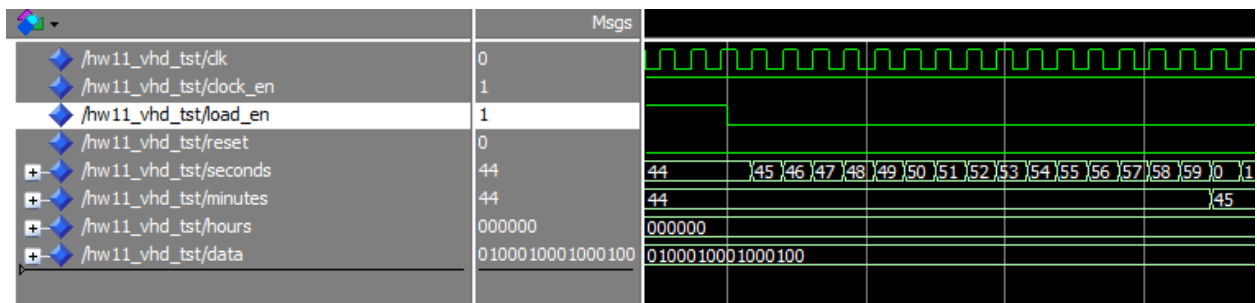


Figure 6: Seguimiento de la cuenta después de la carga